




Simulación y Síntesis con VHDL

Diseño de Computadores: Síntesis Lógica
Apuntes de Prácticas sobre
Diseño y Simulación con VHDL empleando el entorno
de XILINX: ISE

Manuel J. Bellido

Octubre 2008

 



- Diseñando en Lenguaje VHDL y verificando mediante simulación
 - Estructura del código VHDL: packages, diseños y testbenchs
 - Diseño de Registros
 - Herramienta de Simulación de circuitos descritos en VHDL: Ise simulator
 - Diseño de bloques combinacionales
 - Diseño de Máquinas de Estados Finitos
 - Uniendo Componentes





Diseñando en Código VHDL

- -- DEFINICION DE LA ESTRUCTURA: ENTIDAD, ENTRADAS Y SALIDAS--

```
library ieee;           -- Definicion de librería a usar
use ieee.std_logic_1164.all; -- Definición de package a usar
use ieee.numeric_std.all;  -- Definición de package a usar
```

```
Entity <NOMBRE_ENTIDAD> is
port (
  -- SEÑALES DE ENTRADA
  -- SEÑALES DE SALIDA
);
end <NOMBRE_ENTIDAD>;
```



Diseñando en Código VHDL

- -- DEFINICIÓN DEL COMPORTAMIENTO: ARQUITECTURA DE LA ENTIDAD

Architecture <NOMBRE_ARQUITEC> **of** <NOMBRE_ENTIDAD> **is**
<SENALES INTERNAS QUE SE NECESITAN>

begin

--PROCESO SECUENCIAL

<NOMBRE PROCESO>: process (<LISTA DE SENSIBILIDAD: Rst, CLK>)

begin

<cuerpo del proceso secuencial>

end process;

--PROCESO COMBINACIONAL

<NOMBRE_PROC.>: process (<LISTA: todas las señales que sean leídas>)

begin

<cuerpo del proceso combinacional>


end process;

end <NOMBRE_ARQUITEC>;



Diseñando en Código VHDL

 - Packages: Es un elemento de VHDL que contiene declaraciones que pueden ser usadas por mas de un componente en el diseño.
- Declaraciones en un packages:
 - ♦ types, subtypes
 - ♦ constants
 - ♦ Components
 - ♦ subprograms (procedures and functions)





■ -- DEFINICION DE LA ESTRUCTURA DE UN PACKAGE

```
library ieee;  
use ieee.std_logic_1164.all;  
use ieee.numeric_std.all;
```

```
package <NOMBRE_PAQUETE> is
```

```
  [type_decl]
```

```
  [subtype_decl]
```

```
  [constant_decl]
```

```
  [deferred_constant_decl]
```

```
  [subprogram_header_decl]
```

```
  [component_decl]
```

```
end <NOMBRE_PAQUETE>;
```



Diseñando en Código VHDL

- -- DEFINICIÓN DEL CUERPO DE PACKAGE
package body <NOMBRE_PAQUETE> is
[deferred_constant_value]
[subprogram_body]
end <NOMBRE_PAQUETE>;
- Inclusión de un package en un diseño:
- Syntax:
- the default library is WORK

use [library_name.]package_name.all;

Si la librería no es work, hay que incluir una linea definiendo a la librería.



Diseñando en Código VHDL

- Guías básicas de diseño
- Proceso secuencial:
 - ♦ Lista sensibilidad: solo CLK y señal de inicialización ASÍNCRONA
 - ♦ Señal asíncrona mayor prioridad que el reloj
 - ♦ Flanco de reloj en VHDL:
 - `CLK='1' and CLK'event` :Flanco de subida
 - `CLK='0' and CLK'event` :Flanco de bajada
- Proceso Combinacional:
 - ♦ Lista de sensibilidad: todas las señales que van a ser leídas en el proceso (que son entradas en el bloque combinacional)
 - ♦ En caso de usar sentencias tipo “`case`” o “`if`” hay que estar seguros de cubrir todas las condiciones posibles
 - `case`: usar `when others`
 - `if`: usar `else`



Diseñando en Código VHDL

- Creación de Testbench para verificación del diseño mediante simulación
 - Se crea una Entidad vacia como testbench.
 - Se incluyen en la arquitectura una señal interna por cada entrada o salida de la entidad control.
 - Se incluye, el componente del diseño a verificar.
 - Por último, se crean patrones de entrada en las señales de entrada.
 - (Seguir las guías que se dan de creación de testbench en la Guía de codificación en VHDL para simulación y síntesis:

http://www.dte.us.es/ing_inf/dise_comp/VHDLsimCMMSG.pdf

)



Diseñando en Código VHDL

■ Diseño de Registros

- Si la salida del registro es condicional (con alta impedancia)
- hay que definir la señal interna que define al registro:

```
signal <reg> : std_logic_vector( n downto 0);
```

```
begin
```

```
--PROCESO SECUENCIAL: Operaciones de cambio de valor
```

```
<NOMBRE PROCESO>: process (CLK)
```

```
  begin
```

```
    if clk='1' and clk'event then
```

```
      if write='1' then
```

```
        <reg> <= <entrada_datos>;
```

```
      end if;
```

```
    end if;
```

```
  end process;
```

} Condiciones de
escritura en reg



Diseñando en Código VHDL

■ Diseño de Registros

--PROCESO COMBINACIONAL

<NOMBRE_PROC.>: **process** (<señales de control lectura>, <reg>)

begin

if <señal_lectura>='1' **then**

 <salida_datos> <= <reg>;--LECTURA DEL REGISTRO

else

 <salida_datos> <= (others => 'Z');--ALTA IMPEDANCIA

end if;


end process;

end <NOMBRE_ARQUITEC>;



Diseñando en Código VHDL

 - Ejemplo de diseño de registro: Registro pc (enlace en la página web de la asignatura al fichero registro_pc.vhd)



Pcin	pcout	Oper.	db
0	0	PC<--PC	H.I.
0	1	PC<--PC	[PC]
1	0	PC<--IN	IN
1	1	----	---




Diseñando en Código VHDL

- Creando código de test del registro PC (testbench) (enlace en la página web de la asignatura al fichero tb_pc.vhd)

- ♦ 1.- Estructura del diseño:

Entidad TEST

 

- ♦ 2.- Creación de patrones
- Simular y comprobar el funcionamiento mediante análisis de las formas de onda (waveforms)



Simulación con Ilesimulator

- Herramienta empleada: Ilesimulator de XILINX
 - ♦ Se encuentra dentro del entorno de ISE
- Recetario para simulación con Ilesimulator (en coria.dte.us.es)
 - ♦ 1.- Inicializar variables: \$ ent_xilinx
 - ♦ 2.- Crear un Nuevo proyecto para la simulacion
 - ♦ 3.- Durante la creación del proyecto conviene seleccionar las siguientes opciones:
 - Top-level source: HDL; Family: virtex2p; Device= XC2VP30; Package= FF896; Speed= -7; Synthesis Tool=XST; Simulator= Ilesimulator; Preferred Language= VHDL
 - En la venta de create new source --> next
 - En la ventana de add source --> botón “add source” y añadir los fuentes del diseño a simular (incluyendo los packages necesarios) y del testbench.



Simulación con ISESimulator

- 4.- Una vez creado el proyecto con los fuentes añadidos, seleccionar “behavioral simulation” en “Sources For:”. Debera aparecer el test-bench y, debajo de el, el diseño a simular.
 - 5.- Seleccionar el fichero de testbench. En la ventana de “Processes for”, desplegar “Xilinx ISE Simulator”.
 - 6.- Doble click en “Simulate Behavioral Model”
 - 7.- Corregir los errores (en caso de que los haya) o analizar las formas de onda para comprobar si el resultado es satisfactorio
- Ejercicio: Modificar el Registro PC para añadirle una señal síncrona de reset (reset_pc) y simular el diseño adecuadamente



Diseñando en Código VHDL

■ Diseño de Arrays de Registros

-- Array de M Registros de n bits: Definición de tipo de señal

```
type ram is array (0 to M) of std_logic_vector(n downto 0);
```

```
signal <array_reg> : ram;
```

```
begin
```

--PROCESO SECUENCIAL: Operaciones de cambio de valor

```
<NOMBRE PROCESO>: process (CLK)
```

```
begin
```

```
    if clk='1' and clk'event then
```

```
        if write='1' then
```

```
            <array_reg>(<Num_Entero>)<= <entrada_datos>;
```

```
        endif;
```

```
    end if;
```

```
end process;
```




ATRIBUTOS MÁS UTILIZADOS

- atributos -> referencia a características de tipos
- atributos que devuelven elementos
 - 'left -> devuelve el elemento de la izquierda de la lista
 - 'right -> devuelve el elemento de la derecha de la lista
 - 'high -> devuelve el mayor elemento de la lista
 - 'low -> devuelve el menor elemento de la lista
 - 'succ(<ELEMENTO>) -> devuelve el siguiente elemento al indicado
 - 'val(<índice>) -> devuelve el elemento correspondiente al índice
 - 'pred(<elemento>) -> devuelve el elemento anterior al indicado
- Atributos que devuelven un valor
 - 'pos(<elemento>) -> devuelve el índice correspondiente al elemento
 - 'stable -> cierto cuando la no hay cambio en la señal
 - 'event -> cierto cuando hay cambio en la señal
 - 'range -> devuelve el rango del tipo
 - 'length -> devuelve la longitud del tipo
- Atributos que devuelven una señal
 - 'delayed(<N>) -> devuelve la misma señal retrasada n segundos



Diseñando en Código VHDL

- Diseño de Bloques combinacionales: ALU
- Circuitos con Operaciones Aritméticas.
 - ♦ Para manejar números con signo emplear **señales internas** tipo `signed` y para manejar número sin signo (magnitudes) emplearemos señales tipo `unsigned` que asociaremos a las entradas/salidas de la entidad que son tipo `std_logic`, si es necesario.
 - ♦ Ejemplo:
 - puertos de la entidad:
 - `port (A : in std_logic_vector(n downto 0);.....)`
 - Señales internas:
 - `signal A_sig_int : signed(n downto 0);`
 - `signal A_uns_int : unsigned(n downto 0);`
 - cuerpo de la arquitectura: Asociando A a las señales internas.
 - `A_sig_int <= signed(A);`
 - `A_uns_int <= unsigned(A);`
 - Conversión a `std_logic`: `std_logic_vector(<nombre_signed>)`



Diseñando en Código VHDL

- Ejemplo: Sumador-restador de números con signo C-2.
 - Enlace en la página web al fichero sum_res.vhd



ADD	SUB	Oper.
0	0	----
0	1	A - B
1	0	A + B
1	1	----

- Ejercicio: Crear testbench para el sumador-restador y verificar funcionalmente su operación.
- Ejercicio: A partir del sumador-restador, diseñar una alu que tenga, además de suma y resta, operaciones lógicas AND y OR de A y B




Diseñando en Código VHDL

- Diseño de Bloques combinacionales: ALU
- Circuitos con Operaciones de Desplazamiento.
 - ♦ Se emplean las funciones:
 - `shift_right(B,A)`
 - `shift_left(B,A)`
 - `rotate_right(B,A)`
 - `rotate_left(B,A)`
 - B dato tipo `unsigned` o `signed` que va a ser desplazado.
 - A dato tipo integer que indica el número de desplazamientos.
 - Si el dato B es tipo `signed`, el desplazamiento es Aritmético.
- Ejemplo: Desplazador Lógico a derecha e izquierda de números de 32 bits.
 - ♦ Enlace en la página web al fichero `desplazador.vhd`



■ Conversiones de tipos en numeric_std:

 - ♦ A entero:
 - `to_integer(<num_signed o num_unsigned>)`
- ♦ De entero a numero signed o unsigned
 - `to_signed(<num_entero, tamaño del signed>)`
 - `to_unsigned(<num_entero, tamaño del unsigned>)`
- ♦ De signed o unsigned a std_logic:
 - `std_logic_vector(<num_signed o unsigned>)`
- ♦ De std_logic_vector a signed o unsigned:
 - `unsigned(<std_logic_vector>)` `signed(<std_logic_vector>)`





Diseñando en Código VHDL

■ Diseño de FSM:

- ♦ --SENALES INTERNAS QUE SE NECESITAN:
 - tipo de estados y señales de estado actual y próximo:

```
type STATE_TYPE is (<definición de estados>);  
signal CS, NS      : STATE_TYPE;
```

.....

- ♦ --PROCESO SEC.: SEÑALES ASÍNCRONAS -Rst- Y LA SEÑAL DE RELOJ
<NOMBRE PROCESO>: **process** (Rst, CLK)

```
begin
```

```
    if Rst = '0' then
```

```
        CS <== <estado inicial>;
```

```
    elsif CLK = '1' and CLK'event then
```

```
        CS <== NS;
```

```
    end if;
```

```
end process;
```



Diseñando en Código VHDL

■ Diseño de FSM:


- ♦ -- PROCESO COMBINACIONAL: OBTIENE EL VALOR DE LAS SALIDAS
-- EN CADA ESTADO

```
<NOMBRE PROCESO>: process (< todas las señales que aparezcan >)  
  variables <todas_las_salidas>: std_logic;  
  begin  
    <variables_salidas> := <valor_defecto>;  
    case CS is  
      when <actual> =>  
        <variables_salidas> := <valor_estado_actual>;  
        NS    <= <próximo_estado>;  
      .....  
    end case;  
    <señales de salida> <== <variables_salidas>;  
  end process;
```



Diseñando en Código VHDL

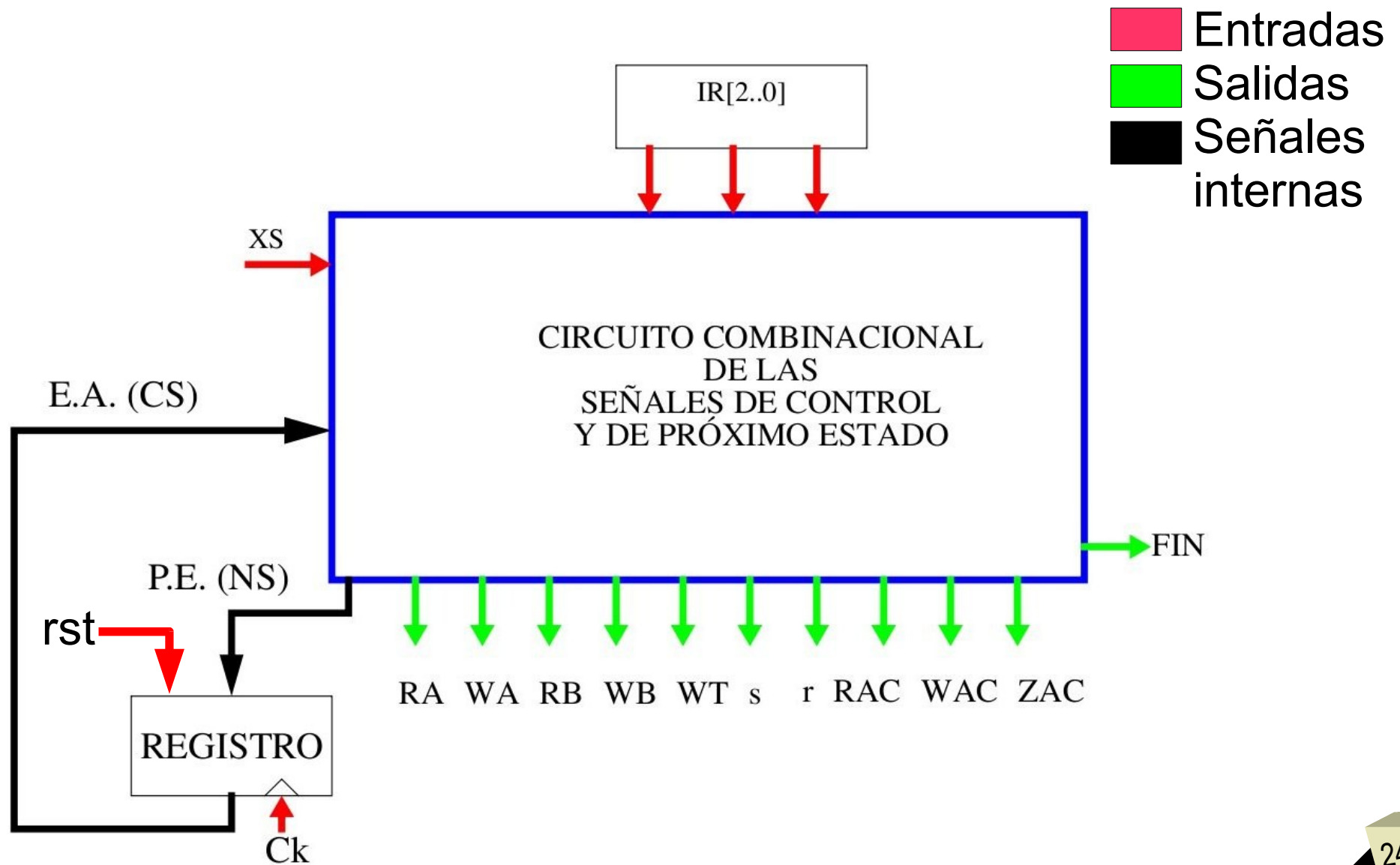
- Ejemplo: Diseño de la U.C de la calculadora del tema 1. Enlace en la web al fichero control_calculadora.vhd





Diseñando en Código VHDL

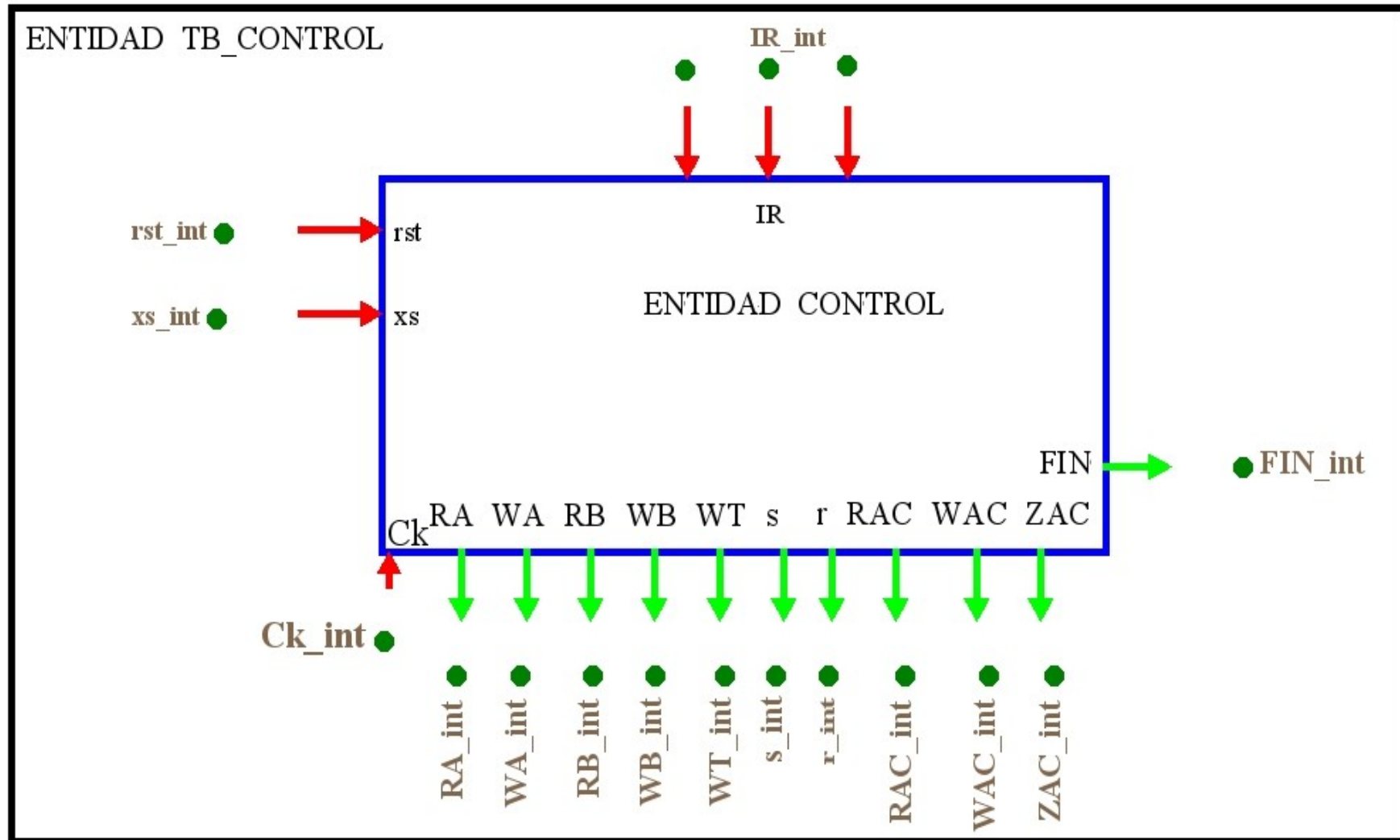- **Ejemplo: Testbench para simular la unidad de control de la calculadora. Enlace en la web al fichero tb_control.vhd**





- Diseño Estructural: Uniendo componentes
 - Se crea la entidad con los puertos de E/S
 - Se declaran los componentes y las señales internas que se necesiten para interconectar aquellos entradas/salidas de componentes que no aparezcan en la entidad en la arquitectura, antes de comenzar a definir el comportamiento de la misma (antes del “begin”)
 - Para definir el comportamiento de la arquitectura (tras el “begin”) se colocan los componentes, indicando que señal (interna o de la entidad) se conecta con cada señal del componente



■ Diseño Estructural: Uniendo componentes

```
Architecture <NOMBRE_ARQUITEC> of <NOMBRE_ENTIDAD> is
  component <Nombre_componente>
  port ( <entradas_salidas_del_componente> );
  end component;
  -----<resto de componentes>-----
  <señales_internas>
  begin


  <nombre_de_colocacion_componente>: <nombre_componente>
  port(
    <señal_1_compo> => <señal_entidad_o_interna_de_conexión>,
    <señal_2_compo> => <señal_entidad_o_interna_de_conexión>,
    -----);
  -----<resto de componentes>-----
  end <nombre_arquitectura>;
```



Diseñando en Código VHDL

■ Ejemplo: Unión de los registros PC e IPC

• Diseñar el Registro IPC

 

IPCin	ipcout	Oper.	db
0	0	IPC<--IPC	H.I.
0	1	IPC<--IPC	[IPC]
1	0	IPC<--IN	IN
1	1	-----	---

- Crear Testbench para IPC
- Unir PC e IPC (enlace al fichero union_pc_ipc.vhd de la web de la asignatura)
- Crear testbench y simular union_pc_ipc.vhd (tb_union_pc_ipc.vhd)